

Elektronik Aufgabe 11

a) nMOS: Source an Masse

$$U_{DS,n} \geq U_{GS,n} - U_{Th,n}$$

$$U_{out} \geq U_{in} - U_{Th,n}$$

$$U_{out,min} = U_{in} - U_{Th,n}$$

pMOS: Source an U_{DD}


$$|U_{DS,p}| \geq |U_{GS,p}| - |U_{Th,p}| \Rightarrow \text{Beträge vereinfachen alles}$$

$$U_{DD} - U_{out} \geq U_{DD} - U_{ref} - |U_{Th,p}|$$

$$-U_{out} \geq -U_{ref} - |U_{Th,p}|$$

$$U_{out} \leq U_{ref} + |U_{Th,p}|$$

$$U_{out,max} = U_{ref} + |U_{Th,p}|$$

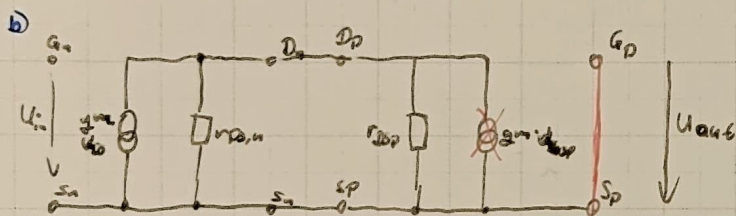

c)

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = -g_{m,n} \cdot (r_{DS,n} \parallel r_{DS,p})$$

d)

$$g_{m,n} = 600 \frac{A}{V} \quad g_{m,p} = -600 \frac{A}{V}$$

$$r_{DS,n} = 3,3 M\Omega$$

$$r_{DS,p} = 3,3 M\Omega$$

$$U_{ref} \text{ aus } I_{Dn} = |I_{Dp}| = 3V$$