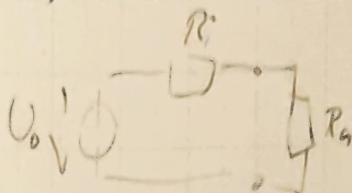


7.11)

3) Spannung U_0 , Innenwiderstand R_i , Lastwiderstand R_a
 R_a soll maximal werden

$$P(R_a) = \frac{U_a^2}{R_a}$$



$$U_a = U_0 \cdot \frac{R_a}{R_a + R_i}$$

$$P(R_a) = \left(U_0 \cdot \frac{R_a}{R_a + R_i} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_a} = \frac{U_0^2 \cdot R_a^2}{R_a (R_a^2 + 2R_a R_i + R_i^2)} = \frac{U_0^2 \cdot R_a}{R_a^2 + 2R_a R_i + R_i^2}$$

$$P'(R_a) = \left(U_0^2 \cdot R_a \right)' \cdot (R_a^2 + 2R_a R_i + R_i^2)^{-2} - U_0^2 \cdot R_a \cdot (R_a^2 + 2R_a R_i + R_i^2)^{-3} \cdot (2R_a + 2R_i)$$

$$= \frac{U_0^2 \cdot (R_a^2 + 2R_a R_i + R_i^2) - U_0^2 \cdot R_a \cdot (2R_a + 2R_i)}{(R_a + R_i)^4}$$

$$= U_0^2 \cdot \frac{R_a^2 + 2R_a R_i + R_i^2 - 2R_a^2 - 2R_a R_i}{(R_a + R_i)^4}$$

$$= U_0^2 \cdot \frac{-R_a^2 + R_i^2}{(R_a + R_i)^4}$$

$$= U_0^2 \cdot \frac{R_i^2 - R_a^2}{(R_a + R_i)^4}$$

$$0 = U_0^2 \cdot \frac{-R_a^2 + R_i^2}{(R_a + R_i)^4}$$

$$\Leftrightarrow 0 = -R_a^2 + R_i^2$$

$$\Leftrightarrow R_i^2 = R_a^2$$

$$\Rightarrow R_i = R_a \quad \wedge \quad -R_i = -R_a \Leftrightarrow R_i = R_a$$

$$P''(R_a = R_i) = \frac{-2R_a}{(R_a + R_i)^5} - \frac{(R_a^2)}{(R_a + R_i)^4}$$

$$\begin{aligned} & (R_a^2 + 2R_a R_i + R_i^2)(R_a^2 + 2R_a R_i + R_i^2) \\ &= R_a^4 + 2R_a^3 R_i + R_a^2 R_i^2 + 2R_a^3 R_i + 4R_a^2 R_i^2 + 2R_a R_i^3 \\ &+ R_a^2 R_i^2 + 2R_a R_i^3 + R_i^4 \\ &= R_a^4 + 4R_a^3 R_i + 6R_a^2 R_i^2 + 4R_a R_i^3 + R_i^4 \\ &= 4R_a^3 + 12R_a^2 R_i + 6R_i^2 + 4R_i^3 \end{aligned}$$

$$= \frac{-8R_a^4 + 24R_a^3 R_i + 12R_a^2 R_i^2 + 8R_a R_i^3 + 4R_i^4 + 12R_a^4 R_i + 6R_a R_i^2 + 4R_a R_i^3}{(R_a + R_i)^5}$$

$$= \frac{+R_a^5 - 8R_a^4 + 12R_a^3 R_i - 6R_a^2 R_i^2 + 4R_a R_i^3 - 8R_i^3 R_a}{(R_a + R_i)^5}$$

$$= \frac{4R_i^5 - 8R_i^4 - 12R_i^3 - 6R_i^3 + 4R_i^4 - 8R_i^4}{R_i^6}$$

$$= \frac{-8R_i^5 - 12R_i^4 - 6R_i^3}{R_i^6} = \frac{-(8R_i^5 + 12R_i^4 + 6R_i^3)}{R_i^6} < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$