

# Elektronik Aufgabe 10:

a) T1:  $U_{DS} \geq U_{GS} - U_{TH}$


$$U_{DD} - U_{out} \geq U_{in} - U_{out} - U_{TH}$$

$$U_{in} \leq U_{DD} + U_{TH}$$

T2:  $U_{DS} \geq U_{GS} - U_{TH}$

$$U_{out} \geq U_{GS} - U_{TH}$$
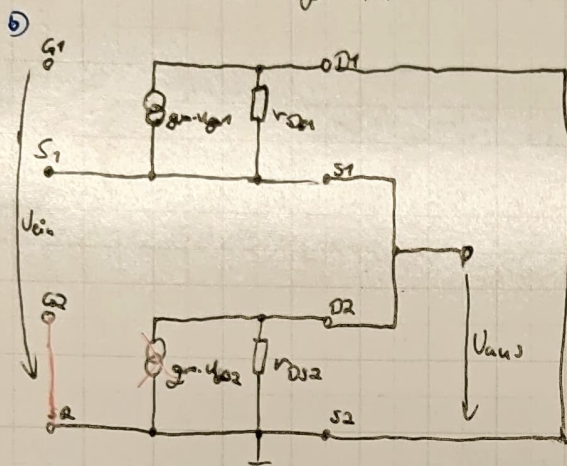
$$\Rightarrow U_{out, min} = U_{GS} - U_{TH}$$



c) T1:  $g_{m1} = \beta_0 \cdot \frac{W}{L} \cdot (U_{GS1} - U_{TH})$

$$= \beta_0 \cdot \frac{W}{L} \cdot (U_{in} - U_{out} - U_{TH}) = 300 \mu S$$

$$g_{m1} = \frac{\beta_0}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot (U_{GS1} - U_{TH})^2 \cdot 2 = 7,5 \mu S$$

$$r_{DS1} = 133 \text{ M}\Omega$$

T2:  $g_{m2} = \frac{\beta_0}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot (U_{GS2} - U_{TH})^2 \cdot 2 = 7,5 \mu S$

$$r_{DS2} = 133 \text{ M}\Omega$$